

# Fragenkatalog zum Überprüfungsgespräch Elektrotechnische Grundlagen Übungen für TI 2017 - Übung 1

Alexander Halbarth

11. Mai 2017

**Frage 1: Was machst Du gerade im Labor und welchen Sinn hat das?**

**Frage 2: Nenne die Grundgrößen der Elektrotechnik, deren Formelzeichen und Einheit.**

Spannung  $U$ [Volt  $V$ ], Strom  $I$ [Ampere  $A$ ], Widerstand  $R$ [Ohm  $\Omega$ ], Leistung  $P$ [Watt  $W$ ]

**Frage 2: Elektrische Spannung: Nenne Definition (nicht über das Ohmsche Gesetz!), Formelzeichen und Einheit**

Die potentielle Energie(=Arbeit) die durch eine Ladungstrennung gespeichert wurde.

**Frage 2: Elektrischer Strom: Nenne Definition (nicht über das Ohmsche Gesetz!), Formelzeichen und Einheit**

Ladung eines Elektrons  $Q_e = 1,6 \cdot 10^{-19} C = 1,6 \cdot 10^{-19} A \cdot s$

$\frac{6 \cdot 10^{18} e^-}{1s} = \frac{As}{1s} \rightarrow 6 \cdot 10^{18}$  Elektronen fließen durch einen Leiter pro Sekunde bei 1A

**Frage 2: Elektrischer Widerstand: Nenne Definition (nicht über das Ohmsche Gesetz!), Formelzeichen und Einheit**

Ist eine Materialeigenschaft

Beispiel Kupfer  $17m\Omega \cdot mm^2/m$

**Frage 2: Elektrische Leistung: Nenne Definition, Formelzeichen und Einheit**

Die in einer Zeitspannung umgesetzte elektrische Energie bezogen auf die Zeitspanne.

**Frage 2: Wie berechnet man die elektrische Leistung in einem Gleichstromkreis?**

$$U = R \cdot I \rightarrow P = U \cdot I$$

Berechne die an einem Widerstand entstehende Leistung, wenn durch ihn bei einer Spannung von 2V ein Strom von 3A fließt.

6W

**Frage 2: Welcher Phasenwinkel besteht zwischen Wechselspannung und Wechselstrom an einem idealen Kondensator?**

Die Spannung folgt dem Strom um  $90^\circ = \pi/2$  nach. (eigentlich  $-90^\circ$ )

**Welcher Phasenwinkel besteht zwischen Wechselspannung und Wechselstrom an einer idealen Induktivität?**

(Die Vorzeichen brauchen nicht explizit angegeben zu werden, müssen aber verglichen werden).

Der Strom folgt der Spannung nach um  $90^\circ = \pi/2$  nach. (eigentlich  $+90^\circ$ )

*Gehen in entgegengesetzte Richtungen!*

**Frage 2:** Formuliere das ohmsche Gesetz.

$$U = R * I$$

Berechne den Widerstand, wenn bei einem Strom von 3A eine Spannung von 3V abfällt.

**Frage 2:** Berechne den Strom, wenn an einem Widerstand von  $5\Omega$  eine Spannung von 10V abfällt.

**Frage 2:** Berechne die Spannung, wenn durch einen Widerstand von  $10\Omega$  ein Strom von 5A fließt.

**Frage 2:** Formuliere die Kirchhoffschen Regeln.

Auf welchem physikalischen Grundprinzip beruhen diese?

*Energieerhaltung*

Maschenregel: Summe aller Spannungen muss 0 ergeben.

Knotenregel: Summe aller Ströme muss 0 ergeben.

An einem Spannungsteiler liegen 9V. Am oberen Widerstand liegen 6V an.

Berechne die Spannung am unteren Widerstand.

**Frage 2:** In einen Stromknoten mit drei Leitungen fließen aus einer Leitung 2A hinein und aus einer anderen Leitung 3A hinein. Was geschieht in der dritten Leitung?

**Frage 2:** Nenne die Zehnerpotenzen zu den SI - Präfixen Nano, Milli und Mikro. Nenne die SI - Präfixe zu:  $10^3, 10^6, 10^9$

Präfix	Zeichen	Faktor
Piko	p	$10^{-12}$
Nano	n	$10^{-9}$
Mikro	$\mu$	$10^{-6}$
Milli	m	$10^{-3}$
Zenti	c	$10^{-2}$
Dezi	d	$10^{-1}$
Deka	da	$10^1$
Hekto	h	$10^2$
Kilo	k	$10^3$
Mega	M	$10^6$
Giga	G	$10^9$
Tera	T	$10^{12}$

**Frage 3:** Skizziere Kurvenform und Spektrum eines Sinus / symmetrischen Rechteck / Impuls - Signals.

Hinweis: Du legst fest, was genau Du unter „Impuls“ verstehst. Das Spektrum muss zur angegebenen Kurvenform passen!

**Frage 3:** Skizziere den Verlauf des Quotienten  $U / I$  eines ohmschen Widerstandes

Begründe Deine Skizzen durch die Angabe der Berechnungsformeln.

/ eines idealen Kondensators

/ einer idealen Spule als Funktion der Frequenz.

**Frage 3:** Erkläre die Bedeutung von  $dB$ .

Welches Spannungsverhältnis wird durch  $20dB$  ausgedrückt?

**Frage 3:** In einen Stromknoten mit drei Leitungen fließen aus einer Leitung  $2A$  sinusförmiger  $50Hz$  Wechselstrom hinein und aus einer anderen Leitung  $3A$  sinusförmiger  $50Hz$  Wechselstrom hinein.

Kannst Du anhand dieser Angaben berechnen, was in der dritten Leitung geschieht? Begründe Deine Entscheidung!

Ein Wechselstrom von  $5A$  fließt hinaus. Da die Knotenregel auch im Wechselstrom gilt.

**Frage 4:** Skizziere die Schaltung eines RC – Hochpassfilters. Gib seine Grenzfrequenz an.

**Frage 4:** Skizziere die Schaltung eines RC – Tiefpassfilters. Gib seine Grenzfrequenz an.

**Frage 4:** Skizziere die Schaltung eines RL – Hochpassfilters. Gib seine Grenzfrequenz an.

**Frage 4:** Skizziere die Schaltung eines RL - Tiefpassfilters. Gib seine Grenzfrequenz an.

**Frage 4:** Skizziere die Schaltung eines RLC - Bandpassfilters. (2 Antworten zulässig) Gib seine Mittenfrequenz an.

**Frage 4:** Skizziere das Bode-Diagramm eines RC - Hochpassfilters. Achte auf die korrekte Achsenteilung!

**Frage 4:** Skizziere die Sprungantwort eines Tiefpassfilters 1. Ordnung.

Skizziere die Sprungantwort eines Hochpassfilters 1. Ordnung.

Begründe Deine Darstellungen.

**Frage 4:** Durch welche beiden Messungen lassen sich Filter besonders effektiv charakterisieren?

Wie gehst Du dabei praktisch vor?

**Frage 4:** Wie verhält sich die Ausgangsspannung eines Tiefpassfilters bei sinusförmigen Eingangsspannungen mit Frequenzen weit unter der Grenzfrequenz?

Wie verhält sich die Ausgangsspannung eines Tiefpassfilters bei rechteckförmigen Eingangsspannungen mit Periodenzeiten kleiner als die Zeitkonstante?

**Frage 4:** Wie verläuft die Übertragungsfunktion eines Tiefpassfilters bei Fre-

quenzen deutlich höher als die Grenzfrequenz?

Durch welche elektrotechnische Größe wird dieser Verlauf quantifiziert?

Frage 4: Wie verläuft die Übertragungsfunktion eines Hochpassfilters bei Frequenzen deutlich niedriger als die Grenzfrequenz?

Durch welche elektrotechnische Größe wird dieser Verlauf quantifiziert?

Frage 5: Welchen Vorteil haben Tiefpassfilter 2. Ordnung gegenüber Tiefpassfiltern 1. Ordnung?

Skizziere die Übertragungsfunktionen im Frequenzbereich.

Frage 5: Dieses Diagramm zeigt zwei Sprungantworten eines dynamischen Systems 2. Ordnung, beispielsweise eines LCR - Bandpassfilters.

Was sagen diese beiden Sprungantworten über die Dämpfung aus?

Wie ist das möglich, dass eine negative Spannung auftritt, obwohl nur passive Bauelemente verwendet werden?

